



# Analog Microelectronics

HS 2024 – Prof. Dr. Paul Zbinden

Autoren: Flurin Brechbühler, Simone Stitz

<https://github.com/flurin-b/AnME>

V1.0.20250619

## Inhaltsverzeichnis

<b>I</b>	<b>AnME</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Einstufige MOS-Verstärker</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>CMOS Technologie</b>	<b>2</b>	7.1	Analyse von MOS-Verstärkern	7
1.1	Prozessüberblick – Herstellung integrierter Schaltungen	2	7.2	Widerstandslast	7
1.2	Arten von Toleranzen	2	7.3	Diodenlast	7
1.3	CMOS Bauelemente	2	7.4	Stromquellenlast	7
<b>2</b>	<b>MOS Transistoren</b>	<b>2</b>	7.5	Stromumlenkung	7
2.1	Dotierung	2	7.6	Kaskode	7
2.2	MOS-Kapazität	2	7.7	Wide-Swing Kaskode	7
2.3	MOS-Transistoren	2	7.8	Gefaltete Kaskode	7
2.4	Ausgangskennlinie – Arbeitsbereiche	3	7.9	Verstärker mit parallelem Eingang	7
2.5	Transferkennlinie – Ausgangsstrombereiche	3	<b>8</b>	<b>Frequenzverhalten</b>	<b>7</b>
2.6	Berechnung des Drainstroms	3	8.1	Parasitäre Kapazitäten in MOS-Transistoren	8
2.7	Modellierung eines MOS-FET in einem Arbeitspunkt	3	8.2	Miller-Approximation / Miller-Effekt	8
2.8	Kleinsignalparameter	3	8.3	Frequenzverhalten durch Zero Value Time Constant Analysis	8
2.9	Zusammenhänge	4	<b>9</b>	<b>MOS Operationsverstärker</b>	<b>8</b>
2.10	Grosssignalanalyse / AP-Bestimmung	4	9.1	Struktur	8
2.11	Kleinsignalanalyse	4	9.2	Differenzstufe – Grosssignalanalyse	9
<b>3</b>	<b>MOSFET Grundsaltungen</b>	<b>4</b>	9.3	Differenzstufe – Kleinsignalanalyse	9
3.1	Einsatzgebiete und Eigenschaften	4	9.4	Verstärkerstufe	9
3.2	Dimensionierung einer Grundsaltung – Vorgehen	4	9.5	Leistungsstufe	9
3.3	Source-Schaltung	4	9.6	Kenngrossen	9
3.4	Gate-Schaltung	4	<b>10</b>	<b>Stabilität / Frequenzverhalten von OpAmps</b>	<b>10</b>
3.5	Drain-Schaltung (Source-Follower)	4	10.1	UTF des rückgekoppelten Verstärkers	10
3.6	Eingangs- und Ausgangswiderstände	5	10.2	Stabilitätskriterien	10
<b>4</b>	<b>MOS Diode</b>	<b>5</b>	10.3	OpAmp als System mit 2 Polen	10
4.1	Gegenüberstellung Diodentypen	5	<b>11</b>	<b>Realisierungsformen von OpAmps</b>	<b>10</b>
4.2	Arbeitsbereich der MOS Diode	5	11.1	Einstufiger OTA	10
4.3	Arbeitspunkteinstellung	5	11.2	Zweistufige OTA	11
4.4	Kleinsignalersatzschaltung	5	<b>12</b>	<b>OTA Designbeispiel</b>	<b>11</b>
4.5	Anwendungen	5	12.1	Spezifikationen	11
<b>5</b>	<b>MOS Stromquelle</b>	<b>5</b>	12.2	Designablauf	11
5.1	Stromquelle – Grundsaltungen	5	12.3	Front End Design	11
5.2	Kaskoden	6	<b>13</b>	<b>Infrastruktur / Spannungsreferenz eines SoC</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>MOS Stromspiegel</b>	<b>6</b>	13.1	Spannungsversorgung	11
6.1	Widlar Stromspiegel (Einfacher0 Stromspiegel)	6	13.2	Arbeitspunkteinstellung mittels Bias Circuit	11
6.2	Anwendungen von Stromspiegeln	6	13.3	Referenzschaltungen	12
6.3	Mehrfachstromspiegel	6	<b>II</b>	<b>Basics</b>	<b>12</b>
6.4	Wilson-Stromspiegel (3-Transistor-Schaltung)	6	<b>14</b>	<b>Decibel und Bode</b>	<b>12</b>
6.5	Verbesserter Wilson-Stromspiegel / Kaskoden-Stromspiegel	6	14.1	Dezibel	12
6.6	Stromspiegel mit geregelter Kaskode	7	14.2	Bodediagramm zeichnen	12
6.7	Gegenüberstellung der Stromspiegel	7			

1 CMOS Technologie


1.1 Prozessüberblick – Herstellung integrierter Schaltungen

Die Herstellung integrierter Schaltungen zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- Komplexe Logistik aufgrund einer Vielzahl an Prozessschritten
- Hochgradige Standardisierung
- Teure Infrastruktur und teure Prozesse

Der Prozess läuft in groben Zügen wie folgt ab:

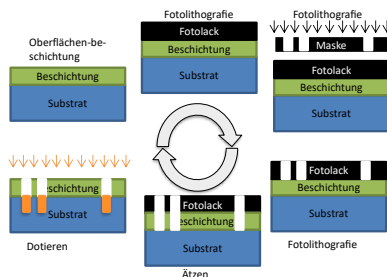1. Sand wird geschmolzen und gereinigt. Daraus wird ein Silizium-Einkristall gezogen.
2. Der Einkristall wird in Wafer geschnitten / gesägt.
3. Durch wiederholte Oberflächenbeschichtung, Fotolithografie, Ätzen und Dotierung wird der Wafer strukturiert. Dazwischen muss der Wafer jeweils gesäubert werden.
4. Die einzelnen Chips auf dem Wafer werden vereinzelt.
5. Zur Konfektion werden die Chips in Gehäuse verbaut.
6. Um die ICs in Systemen einzusetzen, werden diese auf Leiterplatten verbaut.



Lithographie:

Lichtempfindlicher Lack (Photoresist) wird durch eine Lichtquelle löslich (positiver Photoresist) oder unlöslich (negativer Photoresist) gemacht. Durch Lösen des löslichen Photoresists kann die Oberfläche lokal geschützt werden und so gezielt regionen des Chips geätzt oder beschichtet werden. Zum Ende wird der übrige Lack entfernt und der Vorgang beliebig oft wiederholt.

Ätzen:

Durch Ätzen kann gezielt Material von freiliegenden Flächen des Wafers entfernt werden. Dabei werden folgende Verfahren unterschieden:

**Isotrop (Nass oder Plasma):** Gleichförmiges Ätzen in alle Richtungen → Bringt die Gefahr des Unterätzens

**Anisotrop (Reactive Ion Etching, KOH oder Plasma):** Ätzen entlang Kristallrichtungen, z.B. KOH greift die (111)-Ebene kaum an → Ermöglicht steilere Gräben, MEMS

**Selektiv:** Selektives Ätzen bestimmter Materialien, z.B. HF ätzt SiO<sub>2</sub> aber nicht Si → Erlaubt das Ätzen einer Lage ohne Beschädigung unterliegender Strukturen

Dotieren:

Beim Dotieren werden gezielt Fremdatome in den Siliziumkristall eingebracht.

**Donatoren**, also Atome mit einem Valenzelektron mehr als der Halbleiter, verursachen einen Elektronenüberschuss, der Kristall wird **n-dotiert**.

**Akzeptoren**, also Atome mit einem Valenzelektron weniger als der Halbleiter, verursachen einen Lochüberschuss, der Kristall wird **p-dotiert**.

1.1.1 Backend Prozesse

Wafer Sort:

Die Chips werden auf dem Wafer einzeln getestet (Kontaktierung mit Nadeln). Dies ist oft zeitaufwendig → Durch gutes Design sollte diese Zeit minimiert werden.

Der Yield, (prozentualer Anteil funktionaler Chips) hängt dabei von der Chipgröße ab. Dies, da jeder Defekt bei grossen Chips eine grosse Fläche beeinträchtigt, da jeweils nur ganze Chips funktionsfähig oder defekt sein können.

Yields von 90 % sind meist notwendig, um Profit zu machen.

Assembly and Test:

Die Wafer werden in einzelne Chips getrennt und die funktionierenden Chips in Gehäuse verbaut. Im Gehäuse erfolgt ein Final-Test.

1.2 Arten von Toleranzen

Bei der Herstellung von Wafern werden verschiedene Toleranzen unterschieden:

**Devicetoleranz** Toleranzen betreffend der Strukturen auf gleichem Chip


**Prozesstoleranzen** Toleranzen betreffend der Strukturen auf einem Wafer

**Lostoleranz** Toleranzen innerhalb eines Batches bzw. Los (meist 25, selten bis 50 Wafer)

1.3 CMOS Bauelemente

Mögliche Strukturen und Elemente wie auch die Materialeigenschaften werden im **Technologiehandbuch** gegeben.

1.3.1 Bipolartransistoren

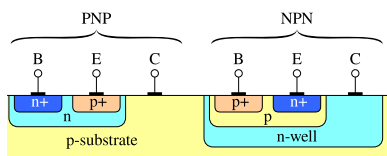

1.3.2 Kapazitäten (pro Fläche)

$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{W \cdot L}{d} = C'' \cdot A$$

$$C'' = \frac{\epsilon}{d} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{d}$$

$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$	$C''$	Spezifische Kapazität	$[C''] = \text{F m}^{-2}$
$\epsilon_{r,\text{Si, SiO}_2} \approx 3.9$	$A$	Fläche der Kapazität	$[A] = \text{m}^2$
$\epsilon_{r,\text{Dielektrikum}} \approx 2.9$ (möglichst klein)	$d$	Abstand (fix)	$[d] = \text{m}$

MIM:

Metal-Interconnect-Metal-Kondensatoren produzieren **sehr kleine Kapazitäten**, da die Interconnect-Layers relativ dick sind ( $d \sim 2.5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ ) und absichtlich aus 'schlechtem' Dielektrikum ( $\epsilon_r \approx 2.9$ ) bestehen. Die Spannungsfestigkeit ist jedoch höher.

MOS:

Da Oxidschichten sehr dünn realisiert werden können ( $d \sim 2.33 \cdot 10^{-9} \text{ m}$ ) und ein höheres  $\epsilon_r \approx 3.9$  besitzen, benötigen MOS-Kondensatoren im Vergleich zu MIM-Kondensatoren bedeutend weniger Fläche. Somit können grössere Kapazitäts-Werte realisiert werden. Sie besitzen jedoch eine kleinere Spannungsfestigkeit.

1.3.3 Spulen

Spulen sind nur planar möglich und beanspruchen oft viel Platz.

1.3.4 Widerstände (pro quadr. Flächeneinheit)

Typische Werte:

Metall	$R_{\square} \approx 0.02 \dots 0.08 \Omega/\square$
Poly (salicide)	$R_{\square} \approx 10 \Omega/\square$
Poly (non-salicide)	$R_{\square} \approx 100 \Omega/\square$ (n+ Poly)
	$R_{\square} \approx 400 \Omega/\square$ (p+ Poly)
n- / p-Diffusion	$R_{\square} \approx 100 \Omega/\square$ / $150 \Omega/\square$
n- / p-Well	$R_{\square} \approx 400 \Omega/\square$ / $1600 \Omega/\square$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{t \cdot W} = R_{\square} \frac{L}{W} = R_{\square} \cdot n_{\square}$$

$$R_{\square} = \frac{\rho}{t}$$

1.3.5 Parasitäre Effekte

Jedes Bauteil ist von parasitären Effekten betroffen. Diese sind:

- Streukapazitäten und ungewollte Kapazitäten zu anderen Layern
- Widerstandsbelag des Leitermaterials
- Induktivitätsbelag von 'langen' Leitern
- Toleranzen
- Nichtlinearitäten z.B. die Spannungsabhängigkeit der Kapazitäten von PN-Übergängen

→ **Empfehlung: Verhältnisse verwenden, nicht Absolutwerte!**


2 MOS Transistoren

2.1 Dotierung

<b>Dotierung:</b>	N-dotiert	P-dotiert
<b>Unreinheit:</b>	Phosphor / Arsen (HG V)	Aluminium (HG III)
<b>Majoritätsträger:</b>	Elektronen	Löcher
<b>Minoritätsträger:</b>	Löcher	Elektronen

 
2.2 MOS-Kapazität

Minoritätsträger werden an das Gate gezogen. Die entstandene Raumladungszone weist bei ausreichend hoher Gate-Spannung einen Minoritätsträgerüberschuss auf, ist also in der Funktion **komplementär** zum Substrat dotiert.



 2.3 MOS-Transistoren

Werden links und rechts vom MOS-Kondensator komplementär zum Substrat dotierte Regionen (Drain und Source) erstellt, so kann ohne Gatespannung aufgrund der PN-Übergänge kein Strom vom Drain zur Source (oder umgekehrt) fließen. Wird nun eine Spannung am Gate angelegt, so entsteht die Minoritätsträger-Leitende Raumladungszone – der Kanal. Dieser verbindet Drain und Source, es kann also ein Strom fließen.





2.3.1 Übersicht und Symbole

Durch Vordotierung des Kanals kann der Transistor ohne Gate-Spannung leitend gemacht werden (Verarmungstyp, selbstleitend). Eine negative Gate-Spannung kann den Kanal dann abschnüren.

→ hier nicht weiter behandelt

  **Der Bulk wird nur eingezeichnet, wenn dieser nicht mit V<sub>DD</sub> bzw. V<sub>SS</sub> verbunden ist.** Deshalb werden meist die vereinfachten Symbole verwendet:




2.3.2 Modelle

In Cadence sind verschiedene Modelle hinterlegt:


**Spice Modell 11:** Das Modell 11 beinhaltet ca. 100 Parameter und ist entsprechend genau.

**Spice Modell 1:** Vergleichbar mit dem Handrechenmodell, welches zwar weniger genau, dafür aber viel einfacher ist. Dennoch beinhaltet es bereits 40 Parameter.

2.4 Ausgangskennlinie – Arbeitsbereiche

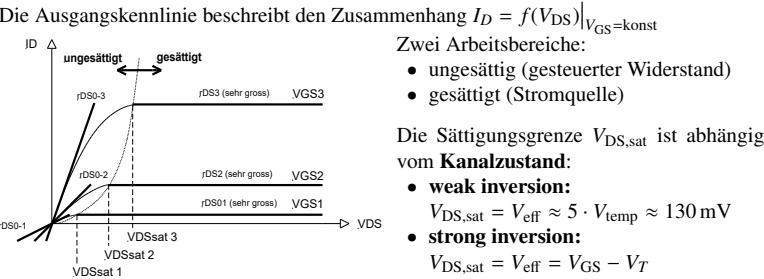

 2.5 Transferkennlinie – Ausgangsstrombereiche



Ausgangsstrombereiche:

Bereich	Mathem. Charakterisierung	Zugrundeliegender phys. Effekt
LECK	$I_D$ erreicht Minimalwert, der nicht weiter unterschritten werden kann	Drain- und Source-Substratdiode haben Leckströme ins Substrat
EXP	$I_D$ steigt exponentiell mit $V_{GS}$	Kanal zeigt <b>weak inversion</b>
MOD	Keine 'handliche' Formel für $I_D$	Kanal zeigt <b>moderate inversion</b>
QUAD	$I_D$ steigt quadratisch mit $V_{GS}$	Kanal zeigt <b>strong inversion</b>
LIN	$I_D$ steigt annähernd linear mit $V_{GS}$ (halb QUAD, halb LIN)	Geschwindigkeitssättigung der Ladungsträger im Kanal im Kanal (nicht weiter beschleunigbar)

**Hinweis:** Die Inversion des Kanals beschreibt, wie sehr sich die Polarität geändert ('invertiert') hat. Bei einem n-Kanal FET ist der Kanal ursprünglich p-leitend. Wird der Kanal invertiert, so wird er (schwach, moderat oder stark) n-leitend.

2.6 Berechnung des Drainstroms

Die Berechnung des Drainstroms hängt sowohl von Arbeitsbereich (gesättigt / ungesättigt), als auch vom Ausgangsstrombereich (bzw. der Kanalversion) ab!

2.6.1 Strong Inversion

QUAD-Bereich:  $|V_H(I_D)| \leq |V_{GS}| < |V_L(I_D)|$  bzw.  $|I'_H| \leq |I'_D| < |I'_L|$

	Ungesättigt: $ V_{DS}  <  V_{GS} - V_T $	Gesättigt: $ V_{DS}  \geq  V_{GS} - V_T $
NMOS:	$I_D = \beta \cdot \left[ (V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta V_{DS})$	$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta V_{DS})$
PMOS:	$I_D = -\beta \cdot \left[ (V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \cdot (1 - \lambda \cdot \Delta V_{DS})$	$I_D = -\frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \cdot (1 - \lambda \cdot \Delta V_{DS})$

Ohne Berücksichtigung der **Kanallängenmodulation**: **blauen Term = 1** bzw  $\lambda = 0$  setzen

Transkonduktanz-Parameter  $\beta$ :

$\beta$  ist abhängig davon, ob der Transistor gesättigt ist. In der Praxis wird diese Unterscheidung jedoch **nicht** gemacht. Im **Design** kann  $\beta$  durch das Verhältnis von Kanalbreite  $W$  und -länge  $L$  beeinflusst werden.

$$\beta = \underbrace{\mu C_{ox}}_{\beta_0} \frac{W}{L}$$

Kanallängenmodulation  $\lambda$  und Early-Spannung  $V_E$ :

Die Kanallängenmodulation beschreibt die Nichtidealität der spannungsgesteuerten Stromquelle (im Sättigungsbetrieb).

$$\lambda = \frac{1}{V_E + V_{DS,\text{sat}}} \approx \frac{1}{V_E} \approx \frac{1}{a_E \cdot L}$$
     Idealfall:  $\lambda = 0 \rightarrow L = \infty$

**Achtung:**  $V_E$  ist typischerweise negativ, wird jedoch **immer positiv angegeben**. Grafisch entspricht  $V_E$  der Spannung  $V_{DS}$ , bei welcher die Verlängerung der Ausgangskennlinie (Sättigung) die  $V_{DS}$ -Achse schneidet.

Body-Effekt:

Der Body-Effekt beschreibt die **Abhängigkeit der Schwellenspannung  $V_T$**  von der Source-Bulk-Spannung  $V_{SB}$  als

$$V_T = V_{T0} \pm \Delta V_T \quad \text{mit} \quad \Delta V_T = \gamma \left( \sqrt{|V_{SB}| + |2\Phi_F|} - \sqrt{|2\Phi_F|} \right)$$

→ **Body-Effekt nur wirksam, wenn  $V_{SB} \neq 0 \text{ V}$**

→ Reminder: Bulk nur gezeichnet, wenn nicht auf  $V_{DD}$  oder  $V_{SS}$

Das Fermi-Potential  $\Phi_F$  ist prozess- wie auch temperaturabhängig. Zudem ist es abhängig von der Dotierungsstärke.

$\Phi_F = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$	$n_i$	Intrinsische ladungsdichte von Silizium
	$N_A$	Ladungsdichte der Akzeptoren
	$\gamma$	Body-Effekt-Konstante
	$T$	<b>Absolute</b> Temperatur
$\gamma_N \overset{n\text{-Dotierung}}{\approx} 1.46 \sqrt{V}$	$k$	Boltzmann-Konstante $1.380\,649 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
$\gamma_P \overset{p\text{-Dotierung}}{\approx} 1.08 \sqrt{V}$	$q$	Elementarladung $1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

2.6.2 Weak Inversion

EXP-Bereich:  $|V_K(I_D)| < |V_{GS}| \leq |V_M(I_D)|$  bzw.  $|I'_K| < |I'_D| \leq |I'_M|$

	Ungesättigt: $ V_{DS}  < 130 \text{ mV}$	Gesättigt: $ V_{DS}  \geq 130 \text{ mV}$
NMOS:	$I_D = I_M \cdot e^{\frac{V_{GS}-V_M}{n_M V_{\text{temp}}}} \cdot (1 - e^{-\frac{V_{DS}}{V_{\text{temp}}}}) \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta V_{DS})$	$I_D = I_M \cdot e^{\frac{V_{GS}-V_M}{n_M V_{\text{temp}}}} \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta V_{DS})$
PMOS:	$I_D = I_M \cdot e^{-\frac{V_{GS}-V_M}{n_M V_{\text{temp}}}} \cdot (1 - e^{\frac{V_{DS}}{V_{\text{temp}}}}) \cdot (1 - \lambda \cdot \Delta V_{DS})$	$I_D = I_M \cdot e^{-\frac{V_{GS}-V_M}{n_M V_{\text{temp}}}} \cdot (1 - \lambda \cdot \Delta V_{DS})$

Ohne Berücksichtigung der **Kanallängenmodulation**: **blauen Term = 1** bzw  $\lambda = 0$  setzen

Parameter der Formel:

Transkonduktanzparameter	$\beta = \beta_0 \frac{W}{L} = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$
Temperaturspannung	$V_{\text{temp}} = \frac{kT}{q} \approx 86.2 \mu\text{V K}^{-1} \cdot T$
(Spezifischer Drainstrom)	$I_M = \frac{W}{L} I'_{M0} = \frac{W}{L} I_{M,0}$
Subthreshold Slope Factor	$n_M = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + \Phi_0}}$ mit $\Phi_0 = 2\Phi_F \approx 0.6 \text{ V}$
Kanallängenmodulation	$\lambda = \frac{1}{V_E} \approx \frac{1}{a_E L}$

2.6.3 Bereiche ohne Berechnungsformeln

In den drei verbleibenden Bereichen sind **keine Berechnungsformeln für  $I_D$**  vorhanden.

Bereich	Grenzen	
LECK	$V_K(I_D) < V_{GS} < V_M(I_D)$	Im MOD-Bereich (moderate inversion) liefern die Formeln der weak bzw. strong inversion katastrophal falsche Resultate!
MOD	$V_M(I_D) < V_{GS} < V_H(I_D)$	
	$V_H(I_D) = V_T(I_D) + x_H(I_D)$	Es ist daher enorm wichtig, den Arbeitsbereich des Transistors korrekt zu bestimmen.
LIN	$V_L(I_D) < V_{GS}$	

2.7 Modellierung eines MOS-FET in einem Arbeitspunkt

Der Transistor ist sehr komplex. Daher wird er **in einem Arbeitspunkt** folgendermassen vereinfacht und modelliert:

1. Definieren des Arbeitspunkts mittels **Grosssignalersatzschaltung** (2.10.1)
2. Linearisierung im Arbeitspunkt mittels **Kleinsignalersatzschaltung** (2.7.2 / 2.11.1)
3. Linearisierte **Kleinsignalparameter** bestimmen (2.8) und damit weiterrechnen


2.7.1 Bestimmung des Arbeitspunkts

Um den 'Zustand' eines MOS-FET zu bestimmen, wird wie folgt vorgegangen:

1.  $V_{GS}$  bestimmen
2. Ausgangsstrombereich mittels  $V_{GS}$  oder spezifischem Drainstrom  $I'_D$  bestimmen
  - a)  $|V_{GS}| \geq |V_H| \rightarrow$  strong inversion     b)  $|I'_D| = I_D \cdot \frac{L}{W} \geq |I'_H| \rightarrow$  strong inversion
  - $|V_{GS}| \leq |V_M| \rightarrow$  weak inversion      $|I'_D| = I_D \cdot \frac{L}{W} \leq |I'_M| \rightarrow$  weak inversion
3.  $V_{DS}$  bestimmen
4.  $V_{DS,\text{sat}}$  ausrechnen (Strombereich beachten)  
strong inversion:  $V_{DS,\text{sat}} = V_{GS} - V_T$   
weak inversion:  $V_{DS,\text{sat}} \approx 5 \cdot V_{\text{temp}} \approx 130 \text{ mV}$
5. Ausgangsspannungsbereich durch vergleich von  $|V_{DS}|$  mit  $|V_{DS,\text{sat}}|$  ermitteln  
 $|V_{DS}| < |V_{DS,\text{sat}}| \rightarrow$  ungesättigt  
 $|V_{DS}| > |V_{DS,\text{sat}}| \rightarrow$  gesättigt


2.7.2 Kleinsignalersatzschaltungen des FET

Niederfrequenz (Pi-Ersatzschaltung):

 

- Ideale spannungsgesteuerte Stromquelle:  $I_D = f(V_{GS})$
- Berücksichtigung von Kanallängenmodulation:  $g_o$  bzw.  $r_{DS}$
- Berücksichtigung von Body-Effekt:  $g_{mb} \cdot V_{SB}$

Hochfrequenz:

 

Wenn Source und Bulk verbunden sind werden

- $C_{GB}$  und  $C_{GS}$  parallel geschaltet
- $C_{SB}$  kurzgeschlossen.

2.8 Kleinsignalparameter

Die Kleinsignalparameter bilden eine Vereinfachung (**Linearisierung**) in einem Arbeitspunkt. Sie berechnen sich daher allgemein folgendermassen aus der Ableitung

$$g_m = \frac{d}{dV_{GS}} I_D \quad g_o = \frac{1}{r_{DS}} = \frac{d}{dV_{DS}} I_D \quad g_{mb} = \frac{d}{dV_{SB}} I_D$$

Für die beiden Kanalzustände, in welchen Formeln für die Handrechnung verfügbar sind, gibt es auch hier handliche Formeln für die Berechnung der Kleinsignalparameter.

Die Bezeichnung der einzelnen Parameter gilt sowohl für strong inversion als auch für weak inversion.

$g_m$  Transkonduktanz (Stromquellenbetrieb) → Mass für Verstärkung des Transistors  
 $g_{mb}$  Body-Transkonduktanz → Beschreibt Wirkung des Body-Effekts  
 $g_o$  Ausgangsleitwert (Stromquellenbetrieb) → beschreibt Kanallängenmodulation  
 $r_{DS0}$  Kleinstmöglicher Ausgangswiderstand bzw. **Einschaltwiderstand bei  $V_{DS} = 0$**   
→ Nur im Widerstandsbetrieb interessant

**Hinweis:** Folgende Formel gelten für nMOS Transistoren. Für pMOS Transistoren müssen **Beträge eingesetzt werden**. Ein Plausibilitäts-Check bzgl. Vorzeichen ist generell ratsam.

2.8.1 Strong Inversion

$$\underbrace{g_m = \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)}_{\text{AP durch } V_{GS} \text{ bestimmt}}$$

$$\underbrace{g_m = \sqrt{2\mu C_{ox} \frac{W}{L} I_D}}_{\text{AP durch } I_D \text{ bestimmt}}$$

$$g_{mb} = -g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{|V_{SB}| + |\Phi_F|}} = -g_m(n_M - 1)$$

**Ungesättigt:**  $g_o = \frac{1}{r_{DS}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} ((V_{GS} - V_T) - V_{DS})$

**Gesättigt:**  $g_o = \frac{1}{r_{DS}} = \lambda \cdot I_{DS,sat} = \frac{I_D}{V_E + V_{DS}} \approx \frac{I_D}{a_E \cdot L + V_{DS}}$

2.8.2 Weak Inversion

$$g_m = \frac{I_D}{n_M \cdot V_{temp}} \rightarrow \text{Unabhängig von der Geometrie des Transistors!}$$
$$g_{mb} = -g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{|V_{SB}| + |\Phi_F|}} = -g_m(n_M - 1)$$

**Ungesättigt:**  $g_o = \frac{1}{r_{DS}} = \frac{V_{temp}}{I_{D\infty}} \rightarrow \text{wird meist simuliert}$

**Gesättigt:**  $g_o = \frac{1}{r_{DS}} = \lambda \cdot I_{DS,sat} = \frac{I_D}{V_E + V_{DS}} \approx \frac{I_D}{a_E \cdot L + V_{DS}}$

2.9 Zusammenhänge

$g_m$  ist in der Weak Inversion unabhängig der Geometrie. Es ist für einen gegebenen Drainstrom möglich, Transistoren, die in Weak Inversion wie auch welche, die in Strong Inversion sind herzustellen. Das  $g_m$  steigt beim Transistor in Strong Inversion

2.10 Grosssignalanalyse / AP-Bestimmung

Die Grosssignalanalyse untersucht das Verhalten der Schaltung **im Zeitbereich** und hat folgende Eigenschaften:

- Berücksichtigung aller Nichtlinearitäten bei beliebig grossen Signalen
- Simulationen: Transient, DC-Arbeitspunkt, DC-Transferkennlinie
- Handrechnung: Bestimmung des Arbeitspunkts mittels Grosssignalersatzschaltung

2.10.1 Grosssignalersatzschaltung

Zur Bestimmung des **Arbeitspunkts** bzw. aller Gleichspannungen.

**AC-Spannungsquellen** durch Kurzschlüsse ersetzen.

**AC-Stromquellen** durch Unterbrüche ersetzen.

**Kondensatoren** durch Unterbrüche ersetzen.

**Spulen** durch Kurzschlüsse ersetzen.

2.11 Kleinsignalanalyse

Die Kleinsignalanalyse untersucht das Verhalten der Schaltung **im Frequenzbereich** und hat folgende Eigenschaften:

- Betrachtung von Signalen mit kleiner Amplitude
- Simulationen: AC-Analyse, Transfer-Funktion
- Handrechnung: Rechnung mit linearen Grössen gemäss Kleinsignalersatzschaltung

2.11.1 Kleinsignalersatzschaltung

Zur Berechnung von Verstärkungsfaktoren und Eingangswiderständen für AC-Signale.

**DC-Spannungsquellen** durch Kurzschlüsse ersetzen.

**DC-Stromquellen** durch Unterbrüche ersetzen.

**Nichtlineare Bauteile** durch deren Kleinsignalersatzschaltbild ersetzen.

**Koppel- und Bypass-Kondensatoren** durch Kurzschlüsse ersetzen.

3 MOSFET Grundschaltungen

Es werden drei Grundschaltungen unterschieden. Diese werden jeweils durch deren Common-Anschluss benannt.

Schaltung	Source-Schaltung	Gate-Schaltung	Drain-Schaltung
Common	Source	Gate	Drain
Eingang	Gate	Source	Gate
Ausgang	Drain	Drain	Source

**Hinweis:** Die Drain-Schaltung wird auch Source-Follower genannt.

3.1 Einsatzgebiete und Eigenschaften


Grundschaltung	Anwendung	$r_{in}$	$r_{out}$
Source	Verstärker: Tiefe – mittlere Frequenzen	gross	gross
Gate	Verstärker: Hohe Frequenzen	klein	gross
Drain	Spannungsfolger, Treiber, Impedanzwandler	gross	klein

3.2 Dimensionierung einer Grundschaltung – Vorgehen

- 1 Arbeitspunkt mittels Grosssignalersatzschaltung bestimmen (2.10.1 / 2.7.1)
- 2 Kleinsignalersatzschaltung
  - 2a) Beschaltung umzeichnen
  - 2b) Transistor durch Ersatzschaltbild ersetzen (2.11.1)
- 3 Durch lineare Analyse Verstärkung  $a$  und Ausgangswiderstand  $r_{out}$  berechnen

 3.3 Source-Schaltung

Die Source-Schaltung ist eine **invertierende Verstärkerschaltung**.



3.3.1 Verstärkung

$$a = \frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{R_D}{R_S + \frac{1}{g_m} + \frac{g_o}{g_m} (R_D + R_S)}$$

**Spezialfall:**

$$R_S = 0 \quad a \approx -g_m \cdot r_{out} = \underbrace{-g_m(r_{DS} \parallel R_D)}_{\text{Mikroelektronik}}$$

**Optimierung:**

- Maximierung der Verstärkung:  $R_D \rightarrow \infty$  (so gross wie möglich) und  $R_S \rightarrow 0$
- Chipplatz sparen:  $R_S$  und  $R_D$  weglassen

3.3.2 Designpraxis – Strong Inversion

Die **theoretisch** maximal mögliche Verstärkung in strong inversion ergibt sich als

$$a_{max} = - \frac{g_m}{g_o} = -g_m r_{DS} = - \frac{2 \cdot a_E \cdot L}{V_{GS} - V_T}$$

Damit der Wert  $a_{max}$  maximal wird, folgt as obiger Formel:

- $g_m$  so gross wie möglich
- $V_{GS}$  so tief wie möglich ( $V_{GS} - V_T \approx 150 - 200 \text{ mV}$ ).
- $r_{DS}$  so gross wie möglich
- $L$  möglichst gross → grosser Lastwiderstand

3.3.3 Designpraxis – Weak Inversion


Die **theoretisch** maximal mögliche Verstärkung in weak inversion ergibt sich als

$$a_{max} = - \frac{g_m}{g_o} = -g_m r_{DS} = - \frac{a_E \cdot L}{n_m - V_{temp}}$$

- In weak inversion erreicht der Transistor seine maximale Verstärkung.
- Sie wird durch Technologieparameter sowie  $L$  bestimmt.
- Da in weak inversion mit Nähreungsformeln gerechnet wird, muss simuliert werden.

 3.4 Gate-Schaltung

Die Gate-Schaltung ist eine **nichtinvertierende Verstärkerschaltung**.



3.4.1 Verstärkung

$$a = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_D(1 + \frac{g_o}{g_m})}{R_S + \frac{1}{g_m} + \frac{g_o}{g_m} (R_D + R_S)}$$

**Spezialfall:**

$$R_S = 0 \quad a \approx g_m \cdot r_{out} = \underbrace{g_m(r_{DS} \parallel R_D)}_{\text{Mikroelektronik}}$$

Für  $R_S = 0$  und  $R_D \ll r_{DS}$  gilt (ebenfalls in **strong inversion**) weiter:


$$a \overset{R_D \text{ klein}}{\approx} \frac{R_D}{g_m r_{DS}} \quad \text{bzw.} \quad a \overset{R_D \text{ gross}}{\approx} \frac{g_m}{g_o} \approx a_{max}$$

3.4.2 Bemerkungen

- Bei den gegebenen Formeln wurde der **Body-Effekt vernachlässigt!**
- Ohne Body-Effekt erreicht die Gate-Schaltung die gleiche theoretisch maximal mögliche Verstärkung  $a_{max}$  wie die Source-Schaltung. Allerdings ist das Frequenzverhalten der Gate-Schaltung besser.
- Bei der Gate-Schaltung wird der Body-Effekt schnell zum Problem.

 3.5 Drain-Schaltung (Source-Follower)

Die Drain-Schaltung ist eine **nichtinvertierende Verstärkerschaltung**.



3.5.1 Verstärkung

$$a = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_m} + \frac{g_o}{g_m} (R_D + R_S)}$$

**Maximale Verstärkung:**

Für die **theoretisch** maximal mögliche Verstärkung

$$a_{max} \text{ gilt für } g_m \ll g_o \text{ und } r_{DS} \ll R_D$$
$$a_{max} = \lim_{R_S \rightarrow \infty} a = \lim_{R_S \rightarrow \infty} g_m \frac{R_S}{g_m R_S + 1} = 1$$

3.5.2 Level-Shift

Die Drain-Schaltung reduziert den DC-Pegel des Ausgangssignals um die Spannung  $V_{GS}$ . Somit ergibt sich der Zusammenhang:

$$V_{in} - V_{out} = V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}} \Leftrightarrow V_{out} = V_{in} - \left( V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}} \right)$$

Damit der Level-Shift möglichst klein ist, wird  $L$  möglichst gross gewählt.



### Body Effekt:

Da die Source nicht auf Bulk-Potential ist, muss die Veränderung der Threshold Spannung  $V_T$  aufgrund des Body-Effekts berücksichtigt werden (2.6.1).

### 3.5.3 Bemerkungen

- Der Source-Follower hat immer eine Verstärkung  $a \leq 1$
- Der Source-Follower bewirkt immer einen Level-Shift um  $V_{GS}$ .

## 3.6 Eingangs- und Ausgangswiderstände

### 3.6.1 Generelles Vorgehen

- Fiktive Spannungsquelle an entsprechenden Anschluss (z.B. Source) im Kleinsignalsatzschaltbild anschliessen.
- Strom, der über den Anschluss (z.B. Source) in den Transistor fließt, messen.
- Widerstand als  $r_i = \left| \frac{u_i}{i_i} \right|$  berechnen.

### 3.6.2 Eingangs- und Ausgangswiderstände berechnen

Gate  $r_{i,G}$ :

$$r_{i,G} \rightarrow \infty$$

Source  $r_{i,S}$ :

$$\text{Allgemein} \quad r_{i,S} = \left( \frac{1}{g_m} \parallel r_{DS} \right) \left( 1 + \frac{R_D}{r_{DS}} \right) = \frac{1}{g_m + g_o} (1 + g_o R_D)$$

$$\text{Für } r_{DS} \gg R_D \quad r_{i,S} \approx \frac{1}{g_m} \parallel r_{DS} = \frac{1}{g_m + g_o}$$

$$\text{Für } g_m \gg g_o \quad r_{i,S} \approx \frac{1}{g_m}$$

Drain  $r_{i,D}$ :


$$\text{Allgemein} \quad r_{i,D} = r_{DS} \left( 1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_{DS}} \right) = \frac{1}{g_o} (1 + g_m R_S) + R_S$$

$$\text{Für } r_{DS} \gg R_S \quad r_{i,D} \approx r_{DS} (1 + g_m R_S) = \frac{1}{g_o} (1 + g_m R_S) + R_S$$

$$\text{Für } R_S = 0 \quad r_{i,D} \approx r_{DS} = \frac{1}{g_o}$$

## 4 MOS Diode

### 4.1 Gegenüberstellung Diodentypen

 

### 4.2 Arbeitsbereich der MOS Diode


Die MOS Diode arbeitet (**in strong inversion**) **immer in Sättigung**, da die Sättigungsbedingung aufgrund der Verbindung der Gate- und Source-Anschlüsse immer erfüllt ist:

$$V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_T$$

**Hinweis:** Die Forwardspannung bestimmt, ob die MOS Diode in strong- oder weak inversion betrieben wird. Der 'Normalfall' ist strong inversion.

### 4.3 Arbeitspunkteinstellung
 
#### 4.3.1 Arbeitspunkteinstellung mittels Drainstrom




Aus der Drainstrom-Gleichung (strong inversion, Sättigung) lässt sich die Spannung über der Diode als Funktion des Eingangsstroms berechnen:

$$V_{DS} = V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}}$$

$$V_{GS} = V_M + n_M V_{temp} \ln \left( \frac{I_D}{I'_{M} \frac{W}{L}} \right)$$
 
### 4.3.2 Arbeitspunkteinstellung mittels Seriewiderstand




Der Arbeitspunkt kann auf zwei Arten ermittelt werden:

- Grafisch durch Einzeichnen der Lastgerade des Drainwiderstands  $R_1$  in der Kennlinie  $I_D = f(V_{GS})$ 
  - Leerlaufspannung:  $V_{GS,0} = V_{DD}$
  - Kurzschluss-Strom:  $I_{D,0} = \frac{V_{DD}}{R_1}$   
→ Schnittpunkt entspricht Arbeitspunkt
- Rechnerisch mittels folgender Formel

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_1} = \frac{\mu C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

### 4.4 Kleinsignalersatzschaltung

 


Die Kleinsignalersatzschaltung kann (leicht angepasst) vom MOS Transistor übernommen werden.

$$\text{Allgemein:} \quad r_{MD} = \frac{1}{g_m + g_o} = \frac{1}{g_m} \parallel r_{DS}$$

$$\text{Praxis:} \quad r_{MD} \approx \frac{1}{g_m} = \frac{1}{\sqrt{2\mu C_{ox} \frac{W}{L} I_D}}$$

### 4.5 Anwendungen

#### 4.5.1 Spannungsreferenz

 

**Voraussetzung:** Referenzstrom  $I_Q$


- + Kleinerer Flächenanspruch als Widerstand
- + Eingangsspannung wird durch relativ tiefen  $\Delta r_{MD}$  geglättet
- Genauer als mit Widerstand, jedoch noch immer eher ungenau
- $r_{MD}$  kann nur schlecht verändert werden

#### 4.5.2 Spannungsstabilisator

- MOS-Dioden Schaltung aus Abschnitt 4.5.1 mit Widerstand statt Stromquelle
- AC-Störung wird oberhalb von  $R$  eingespeist (gegenüber GND)
- Kleinsignalersatzschaltung des beschriebenen Aufbaus:
  - Spannungsteiler aus  $R$  (gross) und  $r_{MD}$  (klein)
  - AC-Störspannung  $v_0$  am Ausgang ( $V_{DS} + v_0$ ) sehr klein
 
#### 4.5.3 Spannungsteiler

Spannungsteiler könnten auf mehrere Arten realisiert werden. → **Variante (b) am Besten!**



**Schaltung (a)**  
+ Gleiche Elemente (nMOS)  
- Body-Effekt bei  $N_2$

**Schaltung (c)**  
+ Kein Body-Effekt  
- Komplementäre Elemente → schlechtes Matching

**Schaltung (b)**  
+ Gleiche Elemente (pMOS)  
→ gutes Matching  
+ Kein Body-Effekt

**Schaltung (d)**  
+ Gute **relative** Genauigkeit  
- Schlechte **absolute** Genauigkeit  
- Braucht viel Platz

Weil für die Ströme gilt, dass  $I_{D1} = I_{D2}$  ergibt sich das Spannungsverhältnis


$$\frac{|V_{GS1} - V_{T1}|}{|V_{GS2} - V_{T2}|} = \sqrt{\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}}$$

## 5 MOS Stromquelle

Bei der Einstellung des Arbeitspunkts mittels Widerstand resultiert eine quadratische Gleichung für den Strom und so die Ausgangsspannung eines Verstärkers. Abhilfe kann eine Stromquelle anstelle des Widerstands schaffen.

MOS Transistoren sind bereits spannungsgesteuerte Stromquellen. Durch Einfügen eines  $R_S$  kann der Innenwiderstand der Stromquelle **maximiert** werden. → Quelle wird 'idealer'

### 5.1 Stromquelle – Grundsaltungen

 

**Ausgangswiderstand:**

$$r_{iD} = r_{DS} \left( 1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_{DS}} \right) = r_{DS} (1 + g_m R_S) + R_S$$


**Minimale Ausgangsspannung:**

$$V_{out} = V_O > V_{O,min} = R_S I_D + V_{DS,sat}$$

## 5.2 Kaskoden

Damit für die Stromquelle kein Widerstand verwendet werden muss, kann ein weiterer Transistor verwendet werden. Diese Schaltung wird Kaskode genannt. Dabei wird der maximale Ausgangsstrom jedoch leicht reduziert.

### 5.2.1 Kaskode – Grundschtaltung

 

**Ausgangswiderstand:**

$$r_{out} = r_{o2} \approx g_{m2} \cdot r_{DS}^2 = a_{max} \cdot r_{DS}$$

**Minimale Ausgangsspannung:**


$$V_{O,min} = V_{G2} - V_{GS2} + V_{DS2,sat} = V_{DS1,sat} + V_{DS2,sat}$$

**Strom:**

$$I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_{N1} (V_{GS,N1} - V_T)^2 \cdot (1 + \lambda V_{DS,N1})$$
 
### 5.2.2 Geregelte Kaskode

Um die Kaskodenschaltung weiter zu **verbessern**, kann die  $V_{GS}$  Spannung des oberen Transistors auf die Referenzspannung geregelt werden. Durch das Stabilisieren der Spannung wird der Arbeitspunkt des Transistors stabilisiert (indem  $I_D$  konstant ist) und der **Ausgangswiderstand noch grösser**.



**Transkonduktanz:**

$$g_{m,super} = g_{m1}$$

**Minimale Ausgangsspannung:**

$$V_{O,min} = V_{ref} + V_{DS2,sat}$$

**Strom:**


→ Siehe Grundschtaltung (5.2.1)

**Ausgangswiderstand:**

$$r_{out} \approx r_{DS1} \cdot g_{m2} \cdot r_{DS2} \cdot (a + 1) = \frac{1}{g_{o1}} \cdot \frac{g_{m2}}{g_{o2}} \cdot (a + 1)$$
 
### 5.2.3 Säckinger Kaskode

Die Säckinger Kaskode ersetzt den komplexen OpAmp mit einem einzelnen Transistor ( $N_3$ ) in **Source-Schaltung**.



**Transkonduktanz:**

$$g_{m,super} = g_{m1}$$

**Minimale Ausgangsspannung:**

$$V_{O,min} = V_{GS3} + V_{DS2,sat}$$

**Strom:**

→ Siehe Grundschtaltung (5.2.1)

**Ausgangswiderstand:**

$$r_{out} \approx r_{DS1} \cdot g_{m2} r_{DS2} \cdot g_{m3} r_{DS3} = \frac{1}{g_{o1}} \cdot \frac{g_{m2}}{g_{o2}} \cdot \frac{g_{m3}}{g_{o3}}$$


## 6 MOS Stromspiegel

Stromspiegel werden in **jeder** analogen integrierten Schaltung eingesetzt. Die möglichen Anwendungen sind:

- um Arbeitspunkte einzustellen
- als Eingangsstufen von OpAmps
- als grosse Lastwiderstände in Verstärkerschaltungen
 
### 6.1 Widlar Stromspiegel (Einfacher Stromspiegel)

- Drei Anschlüsse: SUPPLY, IN, OUT
- Eingangstransistor als Diode beschaltet
- Ausgangstransistor muss in Sättigung bleiben
- $V_{GS,1} = V_{GS,2}$



**Wichtige Parameter:**

- Ausgangsstrom  $I_{out}$  berechnet sich aus Stromspiegelverhältnis  $k$
- Eingangsimpedanz (ideal):  $r_i = 0 \Omega$
- Ausgangsimpedanz (ideal):  $r_o = \infty \Omega$

#### 6.1.1 Arbeitspunkt festlegen

**Eingangsseite:**

Referenzstrom aus Stromquelle oder Einstellung über Widerstand  $R$

$$I_{in} = I_{ref} \quad \text{oder} \quad I_{in} = \frac{V_{DD} - V_{in}}{R}$$

wobei sich die Eingangsspannung  $V_{in} = V_{GS,1}$  aus dem Eingangsstrom berechnet als


$$V_{in} = V_{GS,1} = V_T + \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}_{in}}}$$

**Ausgangsseite:**

Für Eingangs- und Ausgangstransistor soll unbedingt **das gleiche  $L$**  verwendet werden. Bei verschiedenen  $L$  muss die **Kanallängenmodulation** berücksichtigt werden!

$$k = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{W_{out}/L_{out}}{W_{in}/L_{in}} \cdot \frac{1 + \lambda_{out} \cdot V_{DS,out}}{1 + \lambda_{in} \cdot V_{DS,in}} \quad V_{out} \geq V_{DS,sat} N_2 = \sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu C_{ox} \frac{W_{out}}{L_{out}}}}$$
 
### 6.1.2 Kleinsignalersatzschaltung / Kleinsignalparameter



$$r_{in} \approx \frac{1}{g_{m,in}} = \frac{1}{\sqrt{2\mu C_{ox} \frac{W_{in}}{L_{in}} I_{in}}}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{o1}} \approx \frac{V_{E2}}{I_{out}} = \frac{a_E \cdot L}{I_{out}}$$

### 6.1.3 Optimierungen für kleinstmögliche Toleranzen

- $V_{T1} = V_{T2}$  → Beide Transistoren brauchen dieselbe konstante Temperatur
- $\mu C_{ox1} = \mu C_{ox2}$  → Matching durch gute Platzierung (Common Centroid Layout)
- $\lambda_1 = \lambda_2$  → Identische Länge  $L$  (und möglichst gross)


Grundsätzlich können Stromspiegel auch in Weak- und Moderate-Inversion betrieben werden. Dabei leidet jedoch die Genauigkeit.

## 6.2 Anwendungen von Stromspiegeln

- Senken-Quellen-Inversion
- Verbesserung Power Supply Rejection; DC-Level Shifting  
→ Umlenkung von  $R_L$  nach GND statt Laststrom von  $V_{DD}$  zu Last
- Stromquellenlast bei Differenzstufe (siehe Abschnitt 9.3)
- Erzielen eines hohen Lastwiderstands
 
### 6.3 Mehrfachstromspiegel


Mit einem Referenzstrom werden mehrere Ausgangsströme generiert. Die Grösse der vom Stromspiegel erzeugten Ströme kann durch die Länge und Breite der Transistoren eingestellt werden.


 
### 6.4 Wilson-Stromspiegel (3-Transistor-Schaltung)

Im Vergleich zum Widlar-Stromspiegel besitzt der Wilson-Stromspiegel eine **grössere Ausgangsimpedanz**.  $N_3$  bildet dabei eine Rückkopplung zur Regelung von  $I_O$  auf  $I_I$ .

- Eingangstransistor als Stromquelle beschaltet
- Ausgangstransistor als Diode beschaltet
- **$T_3$  muss in Sättigung bleiben**
- Bei gleicher Geometrie:  $V_{GS,2} = V_{GS,3}$



#### 6.4.1 Kenngrössen


$$V_O \geq V_{GS,2} + V_{DS,sat3} = 2V_{GS} - V_T = V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_{out}}{L_{out}}}}$$

$$V_I = 2V_{GS} = 2V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_I}{\mu C_{ox} \frac{W_{in}}{L_{in}}}}$$


$$r_{out} \approx \frac{1}{g_{o3}} \left( 1 + \frac{g_{m3}}{g_{o2}} + \frac{1}{g_{o1}} \cdot \frac{g_{m3} g_{m1}}{g_{m2}} \right) \approx \frac{1}{g_{o1}} \left( 2 + \frac{g_m}{g_o} \right) = r_{DS} \cdot (2 + g_m \cdot r_{DS})$$

### 6.5 Verbesserter Wilson-Stromspiegel / Kaskoden-Stromspiegel

**Verbesserter Wilson**

 

**Kaskode**

 


#### 6.5.1 Kenngrössen

Die Kenngrössen für beide Stromspiegel berechnen sich gleich wie diejenigen des Wilson-Stromspiegels. → Siehe Abschnitt 6.4.1
 
## 6.6 Stromspiegel mit geregelter Kaskode

Durch M4 und M5 wird die Spannung am Drain von M2 konstant gehalten. So wird die Ausgangsimpedanz bedeutend erhöht.



## 6.7 Gegenüberstellung der Stromspiegel

Typ	Genauigkeit	$r_{out}$	$V_I$	$V_{O,min}$
Widlar	+	$\frac{1}{g_o}$	$\approx V_T + \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W_I}{L_I}}}$	$\approx \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_O}{L_O}}}$
Wilson	+	$\approx \frac{1}{g_o} \left( 2 + \frac{g_m}{g_o} \right)$	$\approx 2V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W_I}{L_I}}}$	$\approx V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_O}{L_O}}}$
Verb. Wilson	++	$\approx \frac{1}{g_o} \left( 2 + \frac{g_m}{g_o} \right)$	$\approx 2V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W_I}{L_I}}}$	$\approx V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_O}{L_O}}}$
Kaskode	++	$\approx \frac{1}{g_o} \left( 2 + \frac{g_m}{g_o} \right)$	$\approx 2V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W_I}{L_I}}}$	$\approx V_T + 2 \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_O}{L_O}}}$
Ger. Kaskode	++	$\approx \frac{1}{g_o} \left( \frac{g_m}{g_o} \right)^2$	$\approx V_T + \sqrt{\frac{2I_{in}}{\mu C_{ox} \frac{W_I}{L_I}}}$	$\approx V_T + (1.2) \sqrt{\frac{2I_O}{\mu C_{ox} \frac{W_O}{L_O}}}$

## 7 Einstufige MOS-Verstärker

Einstufige MOS-Verstärker sind im Prinzip **Source-Schaltungen** (siehe Abschnitt 3.3). Diese können mit diversen Lasten betrieben werden.

Sie bewirken eine Spannungsverstärkung durch Wandeln der Eingangsspannung in einen Strom durch  $g_m$ . Dieser Strom wird anschliessend durch  $r_{out}$  in eine Spannung umgewandelt.


### 7.1 Analyse von MOS-Verstärkern

Die Analyse aller gezeigten Schaltungen erfolgt immer nach dem gleichen Schema:

1. Arbeitspunkt mittels Grosssignalanalyse bestimmen (2.10)
2. Kleinsignalanalyse mittels Kleinsignalerersatzschaltung (2.11.1)
3. Verstärkung  $a$  berechnen  $\rightarrow$  beim einstufigen Verstärker:  $a \approx -g_m \cdot r_{out}$
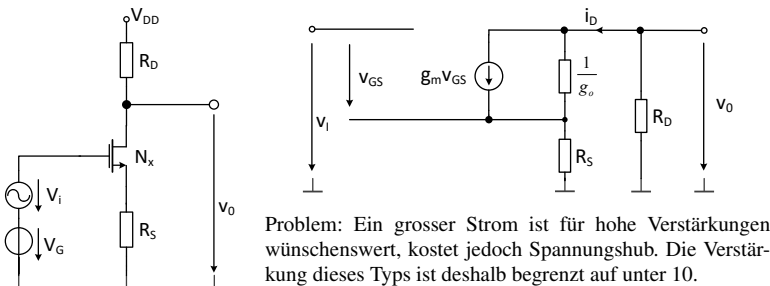
### 7.2 Widerstandslast

Der Transistor muss im **Stromquellen-Betrieb** bzw. in **Sättigung** sein!



**Verstärkung:**

$$a = \frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{R_D}{R_S + \frac{1}{g_m} + \frac{g_o}{g_m} (R_D + R_S)}$$


$$R_S = 0 \quad a \approx -g_m \cdot r_{out} = -g_m (r_{DS} \parallel R_D)$$

Mikroelektronik

**Differentieller Ausgangswiderstand:**

$$r_{out} = r_{DS} \left( 1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_{DS}} \right) = \frac{1}{g_o} (1 + g_m R_S) + R_S$$


### 7.3 Diodenlast

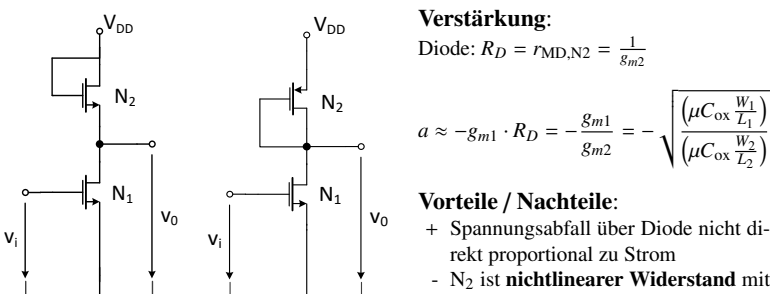

$\rightarrow$  Ausgangsspannungsbereich ist weniger beeinträchtigt!

Diese Schaltung ist jedoch nur für kleine Signalpegel und kleine Verstärkungen geeignet.

## 7.4 Stromquellenlast

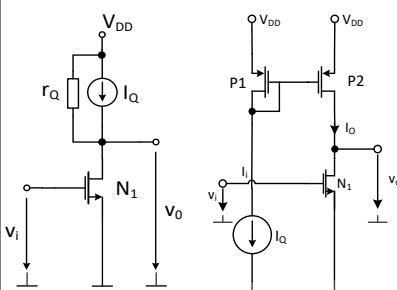


**Verstärkung:**

$$a \approx -\frac{g_{m1}}{g_{o1} + g_{o2}} = -g_{m1} \cdot (r_{DS1} \parallel r_{DS2})$$

**Vorteile / Nachteile:**

- + Reduzierter Spannungsabfall über Stromspiegel (nur ca.  $V_{DS,sat}$ )
- + Grosse Verstärkung wegen  $r_{DS2}$
- Frequenzgang durch Miller-C zwischen Gate und Source von N<sub>1</sub> stark beeinträchtigt

## 7.5 Stromumlenkung

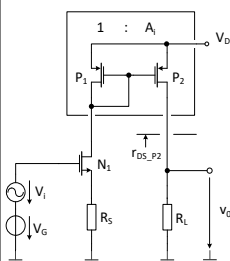


Durch den kleinen Kleinsignalwiderstand von P<sub>1</sub> hat die erste Verstärkerstufe eine kleine Verstärkung. Dadurch fällt der Miller-Effekt weniger ins Gewicht.

**Vorteile / Nachteile:**

- + Verbessertes Frequenzverhalten
- + Verbessertes PSR
- + Durch 1:A<sub>i</sub> einstellbare, hohe Verstärkungen
- Zusätzlicher Biasstrom durch Ausgangszweig
- Höhere Komplexität

## 7.6 Kaskode

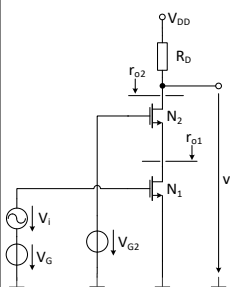


Durch Einsatz einer Kaskode wird eine sehr grosse Last zur Verfügung gestellt. N<sub>1</sub> bezweckt keine Spannungs-, sondern eine reine Stromverstärkung, was den Miller-Effekt praktisch völlig vermeidet. So hat auch dieser Verstärker ein gutes Frequenzverhalten.

**Vorteile / Nachteile:**

- + Sehr hoher Ausgangswiderstand  $r_{o2}$
- + Hohe Bandbreite wegen kleinem Miller-C
- Reduzierter Aussteuerbereich (wegen  $G_{GS2}$ )


## 7.7 Wide-Swing Kaskode

 

Durch Wählen von sehr grossen  $W/L$  für die Transistoren N<sub>1</sub> und N<sub>4</sub> wird die minimale Ausgangsspannung  $V_{O,min}$  der Kaskode auf fast  $V_{DS,sat}$  reduziert.

Ausserdem kann der Arbeitspunkt mit wenig Aufwand eingestellt werden

## 7.8 Gefaltete Kaskode

 


**Verstärkung:**

$$a = -g_{m1} \cdot R_D$$

**Vorteile / Nachteile:**

- + Hoher Aussteuerbereich
- + Sehr gute PSR
- Zwei Strompfade (mehr Hardware)

## 7.9 Verstärker mit parallelem Eingang

 

**Verstärkung:**

$$a = -\frac{g_{m,N1} + g_{m,P1}}{g_{o,N1} + g_{o,P1}} = -(g_{m,N1} + g_{m,P1}) \cdot (r_{DS,N1} \parallel r_{DS,P1})$$

**Vorteile / Nachteile:**

- + Grosse Ausgangsströme und Ströme aus Last heraus möglich
- + Sehr grosse Spannungsverstärkung
- Frequenzgang durch Miller-C stark eingeschränkt

## 8 Frequenzverhalten


Da jede leitende Fläche eine Kapazität gegenüber der umliegenden Flächen besitzt, müssen zur Einschätzung des Frequenzgangs diverse Kapazitäten berücksichtigt werden.






## 9.2 Differenzstufe – Grosssignalanalyse

### 9.2.1 Strong Inversion

 

Sättigung:  $I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Konten:  $I_Q = I_{D1} + I_{D2}$

 

### 9.2.2 Weak Inversion

Weak Inversion, Sättigung:  $I_D = \frac{W}{L} I_M e^{\frac{V_{GS} - V_M}{n_M V_{temp}}}$

$$\frac{I_D}{I_Q} = f(V_d) = f(V_{i1} - V_{i2}) = \frac{1}{2} \left( 1 + \tanh \left( \frac{V_d}{2n_M V_{temp}} \right) \right) \approx \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{V_d}{2n_M V_{temp}} \right)$$

### 9.2.3 Conclusion Grosssignalanalyse

Die **Verstärkung** ist im grossen und ganzen **unabhängig** von der Eingangsspannung und so **vom Arbeitspunkt**, der durch die Eingangsspannungen gegeben ist.

Der Ausgangsstrom hängt nur von der **Differenz der Eingangsspannungen** ab, was zu Linearität in einem grossen Bereich führt.

## 9.3 Differenzstufe – Kleinsignalanalyse

### 9.3.1 Transkonduktanz $g_{md}$

Widerstands- / Stromquellenlast:

$$g_{md} = \frac{i_{out}}{v_d} = -\frac{g_m}{2}$$

Stromspiegellast:

$$g_{md} = \frac{i_{out}}{v_d} = -g_m$$


### 9.3.2 Verstärkung

Generell berechnet sich die Verstärkung der Differenzstufe  $a_{Diff}$  als

$$a_{Diff} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_{md} \cdot r_{Last\_tot}$$

- Abhängig von der Last muss  $g_{md}$  entsprechend eingesetzt werden
- $r_{Last\_tot}$  entspricht der gesamten Last am Ausgangsknoten


**Widerstandslast:**

 

$$r_{Last\_tot} = (R_D \parallel r_{DS} \parallel R_{Lext}) \approx (R_D \parallel R_{Lext})$$

$$a_{Diff} \approx -\frac{g_m(R_D \parallel R_{Lext})}{2}$$

**Stromspiegellast:**

 

$$r_{Last\_tot} = (r_{DS\_N2} \parallel r_{DS\_P2} \parallel R_{Lext})$$

$$a_{Diff} \approx -g_m \left( \frac{1}{g_{o,N2}} \parallel \frac{1}{g_{o,P2}} \parallel R_{Lext} \right)$$

**Stromquellenlast:**

$$r_{Last\_tot} = (r_{QL} \parallel r_{DS2} \parallel R_{Lext})$$

$$a_{Diff} \approx -\frac{g_m(R_{Lext} \parallel r_{DS2} \parallel r_{QL})}{2}$$

### 9.3.3 Grenzwertbetrachtungen der Spannungsverstärkung

Für folgende Grenzwertbetrachtungen der Spannungsverstärkung gilt:  $R_{Lext} = \infty$

Betriebsbereich	Grenzwert der Spannungsverstärkung	Grössere Verstärkung bei
Strong Inversion	$ a_{max}  = 2V_e \sqrt{\frac{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}{I_Q}} \approx 2a_E \sqrt{\frac{\mu C_{ox} L W}{I_Q}}$	Ruhestrom ↓, Fläche ↑, (Early-Spannung ↑)
Weak Inversion	$ a_{max}  = \frac{V_e}{n_M V_{temp}} \approx \frac{a_E L}{n_M V_{temp}}$	(Early-Spannung ↑)

Diese Formeln sollten **nicht zur Verstärkungsrechnung verwendet werden** – sie dienen lediglich zur Veranschaulichung der Bezüge verschiedener Parameter.

### 9.4 Verstärkerstufe

Für die Verstärkerstufe wird in der Regel eine Source-Schaltung mit Stromquellenlast eingesetzt. Diese hat eine Verstärkung von

$$a_{Gain} = -g_m(r_{DS1} \parallel r_Q)$$

### 9.5 Leistungsstufe

Als Leistungsstufe wird für Closed-Loop Anwendungen meist eine Drain-Stufe mit Stromquellenlast verwendet. Diese hat eine Verstärkung von

$$a_{Leist} \approx 1$$

Die Verstärkung der Leistungsstufe ist dabei  $\leq 1$  um Instabilität zu vermeiden.

In Open-Loop Anwendungen darf die Leistungsstufe auch Verstärkungen  $> 1$  aufweisen.

### 9.6 Kenngrössen

#### 9.6.1 Gain-Bandwidth-Product GBW

$$GBW = |a| \cdot f_d \quad (= GBP)$$

$$BW = \frac{GBW}{|a|} \Leftrightarrow |a| = \frac{GBW}{BW}$$

$f_d$ : Frequenz des dominanten (ersten) Pols |  $a$ : Verstärkung | BW: Bandbreite

**Beispiel Differenzstufe:**

$$a = -g_m R_{out} \quad \text{und} \quad f_d = \frac{1}{2\pi R_{out} C_L}$$

↓

$$GBW = |a| \cdot f_d = |-g_m R_{out}| \cdot \frac{1}{2\pi R_{out} C_L} = \frac{g_m}{2\pi C_L}$$

#### 9.6.2 Slew-Rate

Die Slew-Rate beschreibt die maximale Ausgangsspannungsänderung pro Zeiteinheit:


$$SR = SR_r = |SR_f| = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max} = \frac{I_Q}{C_L}$$

**Aussteuerung als Funktion der Eingangsfrequenz:**

Die Aussteuerung  $\Delta V$  des Ausgangs bei einem Rechteck am Eingang berechnet sich als

$$\Delta V = f(SR, f) = SR \cdot \Delta t = \frac{SR}{2f} = \frac{I_Q}{C_L \cdot 2f}$$

 **Bestimmung der Slew Rate bei mehrstufigen Verstärkern:**



Eine Stufe limitiert die Slew Rate der gesamten Schaltung. Um die limitierende (dominante) Stufe zu bestimmen, wird folgendermassen vorgegangen:


- SR jeder Stufe einzeln bestimmen.
- Berechneten Wert auf den Ausgang normieren  $\rightarrow SR_{out} = SR_i \cdot a$
- Kleinste normierte SR wählen  $\rightarrow$  entspricht limitierender Stufe

**Designregeln:**

- Hohe Slew Rate:  $I_Q \uparrow$ ,  $C_L \downarrow$ , Stromverbrauch  $\uparrow$
- Frequenzkompensation ( $C_C$ ) reduziert die Slew-Rate

#### 9.6.3 Eingangsspannungsbereich

**Gleichtakt / Common-Mode:**

 

$$V_{inCM} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$$

$$V_{inCM,min} = V_{SS} + V_{DS,satN3} + V_{GS,N1/N2}$$

$$V_{inCM,max} = V_{DD} - |V_{GS,P1}| - V_{DS,satN1} + V_{GS,N1} = V_{DD} - |V_{GS,P1}| + V_{th,N}$$

Bei Unterschreitung von  $V_{inCM,min}$  fällt der Transistor  $N_3$  durch Reduktion des Stroms aus dem Stromquellenbereich in den Widerstandsbereich. Dies reduziert das  $g_m$ .

Bei Überschreitung von  $V_{inCM,max}$  fallen die Transistoren  $P_1$  und  $P_2$  aus der Sättigung, was den Stromspiegel unwirksam macht. Auch dies reduziert das  $g_m$ .

**Gegentakt / Differential-Mode:**


$$V_{inDM} = V_{in1} - V_{in2}$$

Der Gegentakt-Eingangsspannungsbereich kann der Grosssignalanalyse in 9.2 entnommen werden.

## 9.6.4 Common-Mode-Rejection
 
### Berechnung:

Durch Symmetrie kann zur Berechnung der Common-Mode-Verstärkung die Stromquelle 'halbiert' werden.



Folglich kann zur Berechnung die Formel der Source-Schaltung verwenden:

$$a_{CM} \approx -\frac{R_D}{2r_Q}$$

Die Differential-Mode-Verstärkung kann wie gehabt berechnet werden:

$$a_{DM} \approx -\frac{g_m}{2} R_D$$

### Minimierung der Common-Mode-Verstärkung:

Die Common-Mode-Verstärkung kann durch Wahl einer guten Stromquelle ( $r_Q \gg 2 \cdot R_D$ ) minimiert werden.

### Common-Mode-Rejection-Ratio:

$$CMRR = \left| \frac{a_{DM}}{a_{CM}} \right| = \left| \frac{-\frac{g_m}{2} R_D}{-\frac{R_D}{2r_Q}} \right| = g_m \cdot r_Q = \frac{g_m}{g_{oQ}}$$

## 9.6.5 Speisungsspannungsunterdrückung

- Die Rejection von Störungen auf dem Bezugspotential von Verstärkern werden recht direkt auf den Ausgang übertragen.
- Speisungen, die über eine Stromquelle mit der Verstärkerschaltung verbunden sind, werden mit dem Innenwiderstand dieser Quellen gedämpft.

$$PSRR_+ = \left| \frac{a_{DM}}{a_{PS+}} \right|$$

$$PSRR_- = \left| \frac{a_{DM}}{a_{PS-}} \right|$$

## 9.6.6 Offset


### Random Offset:

Entsteht durch **Prozessvariationen**.

- Das Matching der Eingangstransistoren kann durch Common-Centroid-Layout optimiert werden
- $V_{GS} - V_T$  nicht minimal wählen
- Grosses  $W/L$  für Eingangstransistoren
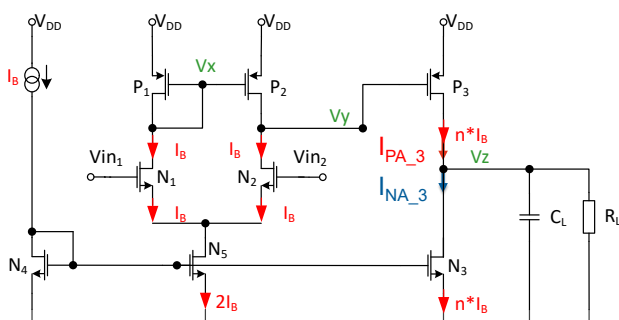
### Systematic Offset:


Entsteht durch **schaltungstechnische Asymmetrien** und können durch Befolgen folgender Design Rules eliminiert werden.



- Identisches  $L$  der Stromspiegeltransistoren  $N_3 - N_5$  sowie  $P_1$  und  $P_2$  ( $\lambda$  identisch)
- Diff. Stufe symmetrisch, damit Ströme identisch ( $V_{in1} = V_{in2}$ )
  - $N_1$  und  $N_2$  sowie  $P_1$  und  $P_2$  identisch
  - $V_x = V_y \rightarrow$  gleiches  $V_{GS}$  und  $V_{DS}$  für  $N_1$  und  $N_2$  resp.  $P_1$  und  $P_2$
- Ausgangsstufe  $P_3$  spiegelt  $I_{P1,2}$  ideal:  $I_{P3} = I_{N3} = n \cdot I_B$ 
  - gleiches  $V_{GS}$  ( $V_x = V_y$ ) und  $V_{DS}$  ( $V_y = V_z = V_{out0}$ ) für  $P_2$  und  $P_3$
  - gleiche Stromdichte:  $I_{P1}/(W/L)_{P1} = I_{P2}/(W/L)_{P2} = I_{P3}/(W/L)_{P3}$

## 10 Stabilität / Frequenzverhalten von OpAmps
 
### 10.1 UTF des rückgekoppelten Verstärkers



$$A_{CL}(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{A(s)} + F(s)} \approx \text{tiefe Freq.} \frac{1}{F(s)}$$

$A(s)$  Frequenzgang des Verstärkers  
 $F(s)$  Frequenzgang der Rückkopplung

$T(s)$  Loop Gain

### 10.2 Stabilitätskriterien

Der **Nenner** von  $A_{CL}(s)$  darf **nicht null** sein, da das System sonst schwingt.

Um die Stabilität zu beurteilen werden Verstärkungs- und Phasenmarge betrachtet.

Damit ein System stabil ist, müssen die beiden folgenden Bedingungen für Verstärkungsmarge und Phasenmarge erfüllt sein:

### Verstärkungsmarge:


Bei  $\Phi = -180^\circ$  ablesen:

$$GM = g_M = |A(s) \cdot T(s)| \stackrel{!}{<} 1$$
 
### Phasenmarge:

Bei Verstärkung 1 bzw 0 dB ablesen:

$$PM = \varphi_M = 180^\circ + \Phi \stackrel{!}{>} 0^\circ$$



### 10.2.1 Überspringen der Sprungantwort

Die Phasenmarge bestimmt, wieviel die Sprungantwort überspringt.

#### Phasenmarge

$$\phi_M \leq 0^\circ$$

$$\phi_M > 0^\circ$$

$$\phi_M = 65^\circ$$

$$\phi_M \geq 75^\circ$$

#### Verhalten der Sprungantwort

Gegengekoppelter Verstärker schwingt selbständig

Stabil, mit gedämpftem Überspringen

Einziger Überspringer mit 4.7 %

Einbussen bei der Slew-Rate

### 10.3 OpAmp als System mit 2 Polen

- 1. Pol (bei  $f_d$ ) bestimmt Bandbreite (GBW)
- 2. Pol (bei  $f_{nd}$ ) bestimmt die Stabilität

$\rightarrow$  Phasenmarge  $\varphi_M$

$$\varphi_M = 90^\circ - \arctan\left(\frac{GBW}{f_{nd}}\right)$$

### 10.3.1 Design-Regeln für Stabilität des OpAmps

- 1. Pol muss in erster Stufe (Differenzstufe) realisiert werden
- 2. Pol bei ca.  $3 \cdot GBW$  wählen  $\rightarrow \varphi_M \approx 72^\circ$  (fast kein Überspringen)

## 11 Realisierungsformen von OpAmps

### 11.1 Einstufiger OTA


#### 11.1.1 Differenzstufe mit (Stromspiegel) Last

Die Differenzstufe des OpAmps realisiert einen einstufigen OTA. Meist werden aber 'verbesserte' Realisierungsformen verwendet.

$$a = -g_{m,N1,N2} \cdot \underbrace{(r_{N,P} \parallel r_{DS})}_{r_{out}} \quad BW \approx f_d = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} \quad GBW = f_d \cdot |a| = \frac{g_{m,N1,N2}}{2\pi C_L}$$

- Meist ungenügende Verstärkung, da die Last zu klein ist.
- Eingangs- und Ausgangs-Common-Mode-Bereich nicht unabhängig wählbar.

#### 11.1.2 Telescopic Cascode OTA

 


$$a = g_{m,N1,N2} \cdot \underbrace{(r_{K,N} \parallel r_{K,P})}_{r_{out}}$$

$$r_{K,N,K,P} \approx r_{DS} \cdot (2 + g_m \cdot r_{DS})$$

$$BW \approx f_d = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} \quad GBW = f_d \cdot |a| = \frac{g_{m,N1,N2}}{2\pi C_L}$$

- Eingangs- und Ausgangs-Common-Mode-Bereich nicht unabhängig wählbar
- Kleinerer Ausgangsspannungsbereich
- + Geringer Stromverbrauch
- + Hohe Verstärkung


#### 11.1.3 Folded Cascode OTA

 

Die Berechnungsformel für die den Folded Cascode OTS sind gleich wie beim Telescopic Cascode OTA.  $\rightarrow$  Abschnitt 11.1.2

- + Hohe Verstärkung
- + Eingangs- und Ausgangs-Common-Mode-Bereich unabhängig wählbar
- Hoher Stromverbrauch (meist doppelt im Vergleich zu Telescopic)

#### 11.1.4 Symmetrischer OTA

 

$$a_V = B \cdot g_{m,N1} \cdot (r_{DS,N3} \parallel r_{DS,P3})$$

$$f_d = f_{P_{Nout}} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{Nout} \cdot C_{Nout}}$$


$$f_d \approx \frac{1}{2\pi (r_{DS,N3} \parallel r_{DS,P3}) C_L}$$

$$GBW = |a_V| \cdot f_d = B \cdot \frac{g_{m,N1}}{2\pi C_{Nout}} \approx B \cdot \frac{g_{m,N1}}{2\pi C_L}$$

- + Besseres Verhalten bei hohen Frequenzkompensation, einstellbar durch  $B$
- + Grosser Aussteuerbereich
- + Sehr hohe Frequenz des zweiten Pols  $\rightarrow$  stabil

## 11.2 Zweistufige OTA

### 11.2.1 Zweistufiger OTA

 


+ Grosse Verstärkung

-  $C_2 \gg C_L$  nötig für Stabilität → suboptimal  
- Durch  $C_C$  tiefere Bandbreite
 
### 11.2.2 Miller-OTA

Durch 'Verlagerung' der Kapazität  $C_C$  wirkt diese als Miller-Kapazität. Somit werden die **Pole auseinandergeschoben** ohne viel Chipfläche für eine grosse Kapazität zu benötigen. Die **Bandbreite** des Miller-OTA ist folglich **kleiner**, jedoch hat die Eigenschaft der Stabilität das grössere Gewicht.



- **N2** ist dominierender Knoten →  $f_{pN2}$
- Bei hohen Frequenzen wirkt  $C_C$  als Kurzschluss zw. Gate und Drain von  $P_3$  → Diodenschaltung →  $f_{pN3}$
- $C_C$  erzeugt eine Nullstelle, deren Lage mit einem  $R_C$  in Serie 'platziert' werden kann

Dominanter Pol

$$f_{pN2} = \frac{1}{2\pi R_{N2}(C_{N2} + aV_2 C_C)} \approx \frac{1}{2\pi R_{N2} a V_2 C_C}$$

3 dB-Bandbreite

$$BW \approx f_d = f_{N2} = \frac{1}{2\pi R_{N2} a V_2 C_C}$$

Verstärkung  $a$

$$a = a_{V1} \cdot a_{V2} = g_{m,N1,2} R_{N2} \cdot g_{m,P3} R_{N3}$$

Gain-Bandwidth-Product

$$GBW = a \cdot f_d = \frac{g_{m,N1,2} R_{N2} \cdot g_{m,P3} R_{N3}}{2\pi R_{N2} a V_2 C_C} = \frac{g_{m,N1,2}}{2\pi C_C}$$

Nicht-Dominanter Pol

$$f_{nd} = f_{N3} = \frac{1}{2\pi R_{N3} C_L} \approx \frac{g_{m,P3}}{2\pi C_L}$$

Phasenmarge  $\varphi_M$

$$\varphi_M = 90^\circ - \arctan\left(\frac{GBW}{f_{nd}}\right)$$

## 12 OTA Designbeispiel

### 12.1 Spezifikationen

Für die vorgegebenen Spezifikationen soll eine Schaltung entwickelt werden.

Open Loop Gain  $a_{OL}$

Last  $C_L$

GBW

Phase Margin  $\Phi_M$

Stabilität Unity gain stable or not


Slew Rate SR

Versorgungsspannung  $V_{CC}$

Output Swing

Offset Voltage  $V_{OS}$

### 12.2 Designablauf

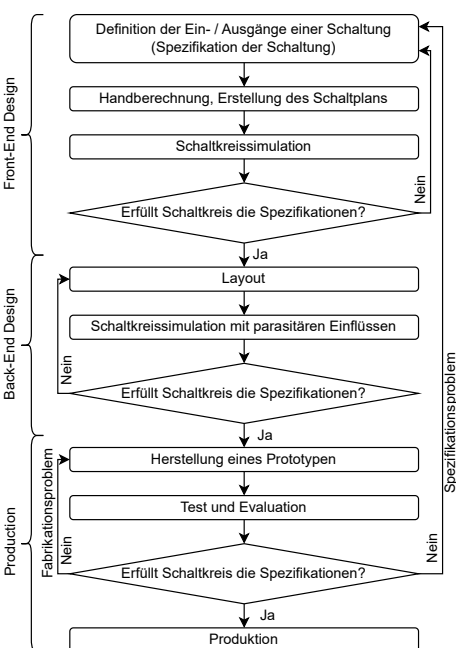

#### Front-End-Design:

Der OTA ist typischerweise ein Sub-Block einer grösseren Schaltung. Es wird ein erster Schaltungsentwurf erstellt. Bei der Simulation können (mangels Layout) noch keine parasitären Effekte berücksichtigt werden.

#### Back-End Design:

Das Layout des OTAs wird gezeichnet. Extraktion fügt der Netzliste parasitäre Komponenten zu, was eine sehr wirklichkeitsnahe Simulation des Designs erlaubt.

#### Production:

Ev. wird OTA (allenfalls mit weiteren kritischen Komponenten) auf einem Prototyp integriert und evaluiert. Häufig wird auch die gesamte Schaltung als Prototyp realisiert.

**Hinweis:** Nur das Front-End Design ist Gegenstand dieser Vorlesung!

## 12.3 Front End Design

Für das Front-End Design wird grundsätzlich immer das gleiche Vorgehen angewendet, unabhängig von der Umsetzung des OTAs.

1. Gegeben (Specs / Schaltungstopologie) und Gesucht (meist  $I_{bias}$ ,  $\frac{W}{L}$  der Transistoren) niederschreiben
2. Grosssignalanalyse: APs von jedem Knoten (von Ausgang zu Eingang) bestimmen → Jeweils  $V$  und  $I$
3. Kleinsignalparameter bestimmen:  $g_m$ ,  $r_{DS}$
4. Kleinsignalanalyse durchführen: GBW und DC-Verstärkung bestimmen
5. Stabilität und Aussteuergrenzen kontrollieren
6. Simulation zur Kontrolle

### 12.3.1 Grosssignalanalyse

- Sicherstellen, dass alle Transistoren **gesättigt** sind → meist nur in **strong inversion**
- Slew Rate bestimmt Biasstrom der Ausgangsstufe:  $I_{bias} = SR \cdot C_L$
- Min.  $\frac{W}{L}$  der Ausgangsstufe wird durch Aussteuergrenze bestimmt:  $V_{DS, sat} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}}$
- Bei mehrstufigen Verstärkern: Non-Dominanter Pol bei  $f_{nd} = 3 \cdot GBW$  wählen → Bestimmt  $L$  der 2. Stufe
- Bei mehrstufigen Verstärkern: Biasstrom der ersten Stufe mit  $\frac{W}{L}$  bestimmen.

### 12.3.2 Kleinsignalparameter

In Sättigung (strong inversion) wird der Arbeitspunkt durch den Strom  $I_{bias} = I_D$  bestimmt

$$g_m = \sqrt{2I_D \cdot \mu C_{ox} \cdot \frac{W}{L}} \quad r_{DS} = \frac{a_E \cdot L + V_{DS}}{I_D}$$

### 12.3.3 Kleinsignalanalyse


- GBW und DC-Verstärkung gemäss verwendeter Schaltungstopologie bestimmen

#### Auswirkungen einzelner Parameter bei zweistufigen OTAs:

Eine Vergrößerung des Parameters links führt zu den rechtsgezeigten Reaktionen.

Vergrößerung von...	$A_0$	GBW	SR	$C_L$
Strom in Eingangsstufe $I_B$	$\downarrow^{\frac{1}{2}}$	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$	$\uparrow$	
Strom in Ausgangsstufe	$\downarrow^{\frac{1}{2}}$			
$\frac{W}{L}$ der Eingangstransistoren ( $N_1, N_2$ )	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$		
$\frac{W}{L}$ des Ausgangstransistors ( $P_3$ )	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$			
$L$ der nicht-Stromspiegel Transistoren ( $N_1, N_2, P_1 - P_3$ )	$\uparrow$			
$\frac{W}{L}$ des Ausgangstransistors ( $P_3$ )	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$	$\uparrow^{\frac{1}{2}}$		
Kompensationskapazität		$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
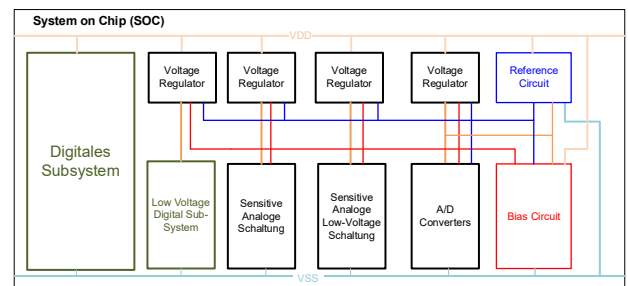
## 13 Infrastruktur / Spannungsreferenz eines SoC



### 13.1 Spannungsversorgung

Ein wichtiger Teil der 'Infrastruktur' auf einem SoC ist die Spannungsversorgung. Die benötigte Leistung kann wie folgt abgeschätzt werden.

$$P_{\text{dynamisch}} = f(C, f, N, U^2) \quad P_{\text{statisch}} = I_{\text{leakage}} \cdot U^2$$

Besonders kritisch ist das Rauschen, welches von digitalen Schaltungsblöcken erzeugt wird und für analoge Baublocke weggefiltert werden muss.

### 13.2 Arbeitspunkteinstellung mittels Bias Circuit

Zur Arbeitspunkteinstellung gibt es verschiedene Strategien. Diese können für einen der unten aufgeführten Punkte ausgelegt werden.

- Konstante Spannungsamplitude
- Konstante Verstärkung und Transkonduktanz
- Konstante Ströme


Der erforderliche Bias-Strom wird von einer Generator-Schaltung generiert und anschliessend an die 'Verbraucher' verteilt.

#### 13.2.1 Verteilungsarten

##### Voltage Mode (nicht empfehlenswert):

Generator


AP-Einstellung

 

Die Bias-Quelle besteht aus der Diode des Stromspiegels. Die Diodenspannung wird an alle Stromquellen-Transistoren geführt.

- + Minimale Hardware
- Schlechtes Matching zwischen Generator und 'Verbraucher' (aufgrund von Technologie und Temperaturvariationen)
- **Störungen** auf der Verbindungsleitung

Current Mode (bevorzugte Methode):

 

- Jeder 'Verbraucher' hat am Eingang einen eigenen Stromspiegel, welcher den Bias-Strom 'reproduziert'.
- + Gutes Matching (Stromspiegeltransistoren am gleichen Ort)
  - + **Weniger stör anfällig** wegen niederohmigen Signalen
  - Mehr Hardware
  - Höherer Stromverbrauch

13.3 Referenzschaltungen

Spannungsregler sowie Arbeitspunkteinstellung und verschiedene Blöcke benötigen eine **absolute Referenz**. Absolute Referenzen sind jedoch schwierig zu realisieren. Eine relative Genauigkeiten bis ca. 0.1% ist ohne trimmen möglich, während absolute Referenzwerte Losabweichungen von bis zu 40% aufweisen.

Entsprechend müssen **absolute Referenzen trimmbar realisiert werden** können.


Als Richtwert für die Qualität einer Referenz wird die **Sensitivität S** des Referenzwerts auf die Änderung einer externen Grösse verwendet.

13.3.1 Spannungsteiler

- Ein Spannungsteiler ist **als Referenz unbrauchbar**, da die Sensitivität S zu gross ist.
- Temperatur** S klein bei Verwendung von identischen Widerständen
  - Versorgungsspannung** S = 1, d.h. Schwankung wirkt sich direkt auf V\_ref aus
  - Prozessvariation** S klein bei Verwendung von identischen Widerständen

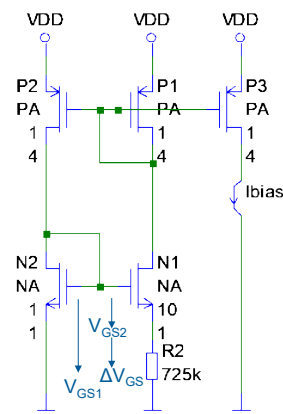13.3.2 Bootstrap-Referenz


Die Bootstrap-Referenz benötigt eine Start-Up Schaltung (nicht gezeichnet), da I\_D = 0 A auch ein stabiler AP wäre.



- N1 und N2 befinden sich in **weak inversion**
  - R2: Externer Präzisionswiderstand
- $$I_D = I'_M \frac{W}{L} e^{\frac{V_{GS} - V_M}{n_m V_{temp}}}$$
- $$V_{GS} - V_M = n_m V_{temp} \ln \frac{I_D}{I'_M \frac{W}{L}}$$
- $$\Delta V_{GS} = V_{GS1} - V_{GS2} = n_m V_{temp} \ln \left( \frac{I_{D1}}{I_{D2}} \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \right)$$
- $$I_{bias} = \frac{\Delta V_{GS}}{R_2}$$
- + Unabhängig von Versorgungsspannung (S = 0)
  - Proportional zur Temperatur

13.3.3 Bandgap-Referenz

Grundprinzip:

 

$$V_{ref} = V_{TC-} + K \cdot V_{TC+} = V_D + K \cdot V_{temp}$$

→ Summe der Temp.-Koeffizienten muss Null sein, damit V\_ref temp-unabhängig ist:


$$TC_{ref} = TC_{Diode} + K \cdot TC_{Vtemp} \stackrel{!}{=} 0$$

Diode:  $TC_{Diode} = -2 \text{ mV K}^{-1} = \frac{dV_D}{dT} \approx \frac{V_D - V_{BG}}{T}$

Vtemp:  $TC_{Vtemp} = \frac{dV_{temp}}{dT} = \frac{k}{e} \approx 86.24 \cdot 10^{-6} \text{ V K}^{-1}$

Faktor:  $K = -\frac{TC_{Diode}}{TC_{Vtemp}} = -\frac{-2 \text{ mV K}^{-1}}{86.24 \cdot 10^{-6} \text{ V K}^{-1}} = 23.2$

Realisierung:

 

- Die Bandgap-Referenz wird durch Bipolartransistoren realisiert. Die Emitter-Basis-Diode liefert dabei die Diodenspannung V\_D = V\_EB.
- + Unabhängig von Versorgungsspannung
  - + 10 ppm/K bei (0 °C-70 °C)
  - Die Spannung V\_ref sowie der Temperaturkoeffizient hängt stark vom Offset des OpAmps ab → Trimmen erforderlich

**Hinweis:** Auch hier ist eine Startup-Schaltung nötig.

Die Verstärkung K wird gemäss Theorie folgendermassen gefunden:

$$V_{ref} = V_D + K \cdot V_{temp} = V_{D1} + I_2 \cdot R_2 = V_{D1} + \frac{V_{R3}}{R_3} \cdot R_2$$
$$V_{R3} = \Delta V_D = \Delta V_{EB} = V_{EB1} - V_{EB2} = V_{temp} \cdot \ln \left( \frac{I_1}{I_2} \cdot \frac{A_2}{A_1} \right)$$

$$V_{ref} = V_{EB1} + \frac{V_{R3}}{R_3} \cdot R_2 = V_{EB1} + V_{temp} \cdot \frac{R_2}{R_3} \cdot \ln \left( \frac{I_1}{I_2} \cdot \frac{A_2}{A_1} \right)$$
$$K = \frac{R_2}{R_3} \cdot \ln \left( \frac{I_1}{I_2} \cdot \frac{A_2}{A_1} \right)$$

Unter Berücksichtigung der Offset-Spannung des OpAmps ergibt sich die Referenzspannung als:

$$V_{ref} = V_{EB1} + V_{temp} \cdot \frac{R_2}{R_3} \cdot \ln \left( \frac{I_1}{I_2} \cdot \frac{A_2}{A_1} \right) \cdot \left( 1 - \frac{V_{off}}{R_2 I_2} \right) - \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \cdot V_{off}$$

II Basics

14 Decibel und Bode

14.1 Dezibel

Werte in Dezibel sind immer **Leistungsverhältnisse**. Wird mit Spannungen gerechnet, so muss die Spannung quadriert oder der Wert in Dezibel verdoppelt werden.

$$g_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_{out}}{P_{in}} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{U_{out}}{U_{in}} \right)$$

14.2 Bodediagramm zeichnen

Element	Frequenzgang	
	Amplitudengang	Phasengang
Polstelle	-20 dB/Dekade, -3 dB bei der Polstelle	-90°, -45° bei der Polstelle
Nullstelle	+20 dB/Dekade, +3 dB bei der Nullstelle	+90°, +45° bei der Nullstelle

Der Anstieg / Abfall der Phase beginnt jeweils eine Dekade vor der Pol- bzw Nullstelle.